
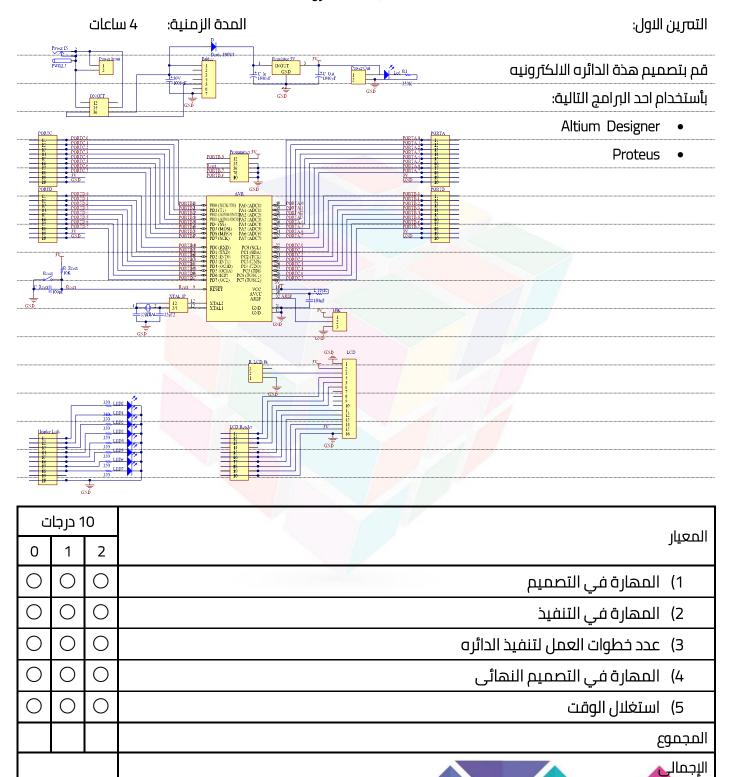


#### منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الغني

## مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات

#### مسابقة صيانة الالكترونيات

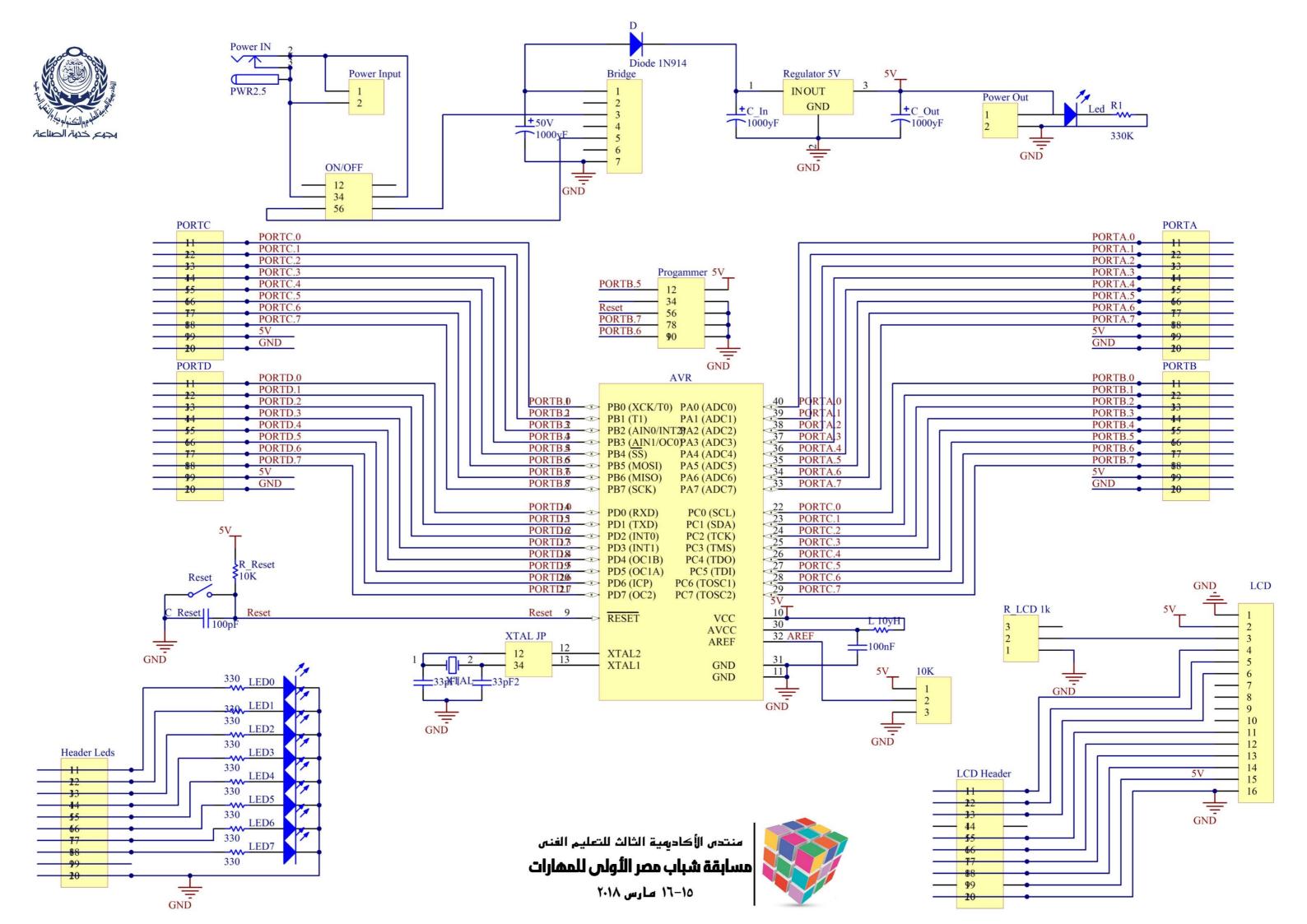





## منتدس الأكاديمية الثالث للتعليم الغني

# مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات

مسابقة صيانة الالكترونيات

عتين		ية: سا	المدة الزمني	الابتكارى:	التمرين	
				، الفكره	نخدام المكونات المتاحة للوصول لفكرة ابتكارية وقم بتوضيح الهدف من	قم باسآ
	ula ia 3	20				
0	2 درجات 2	4				المعيار
0	0	0			الفكرة الابتكارية	(1
0	0	0			المهارة في تصميمها	
0	0	0			المهارة في تنفيذها	
0	0	0			وضح النتائج المرجوة من الفكرة	
0	0	0			استغلال الوقت	
$\vdash$						
		<u> </u>				المجمور الإجمالي



## منتدس الأكاديمية الثالث للتعليم الغني

# مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات

مسابقة صيانة الالكترونيات

		ىاعات	ш 3	المحة الزمنية:	الثاني:	التصرين
					اعة الدائرة الالكترونية	قم بطبا
					يب مكونات الدائره	قم بترک
	،					
					باعه وتركيب مكونات الدائراه ولحامها قم بعمل اختبار للدائره	بعد الط
-						
ت	1 בرجاנ	10				المعيار
0	1	2				J
0	0	0			المهارة في التنفيذ	(1
0	0	0			المهارة في الطباعة	(2
0	0	0			المهارة في اللحام	(3
0	0	0			المهارة في القياس	
0	0	0			المهارة في تتبع الاعطال	
						المجمو
	<u> </u>	<u> </u>				الإجمال <u>.</u>



### منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الفني

## مسابقة شباب مصر الأولى للمهارات

مسابقة صيانة الالكترونيات

التحرين الثالث: 3 ساعات

قم بكتابة القياسات عند كل من test point الموضحة بالجدول التالى بعد ذلك تتبع الاعطال الموجوده بالدائره التاليه عند وضع كل من مفتاح رقم 2,3,5 and 6 ثم قم بتوضيح سبب العطل

Input 12V rms	D3 D2 D1	Vi Vi	7805 Vo	LED1	
•	4 x 1N4002	C2 100uF	C3 1uF	R1	regulate dc output 820R
	Re	egulated PSU	circuit		

Test Point	Voltage (V)
Input (SK3-SK4)	
TP1	
TP2	
TP3	
TP4	
TP5	
TP6	
TP7	

Voltage measurements

ä	1 درجا	0	
	י בני		المعيار
0	1	2	
0	0	0	1) المهارة في القياس
0	0	0	2) المهارة في تتبع الاعطال
0	0	0	3) حقة تنفيذ المهمة والالتزام بالقياسات النهائية
0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	4) استغلال الوقت
0	0	0	5) اسئلة شفاهية عامة
			المجموع
			الإجمالي